

24

CUMA  
FRIDAY


$\overline{C}D$

1) Optimize the following boolean functions F together with don't care conditions  
 $F(A,B,C,D) = \sum m(0,1,3,13,15)$  d(A,B,C,D) =  $\sum m(6,7,9,10)$


$\overline{A}$	A	$\overline{B}$	B	$\overline{C}$	C	$\overline{D}$	D
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0	1

BD

0	1	3	2
6	5	2	4
14	13	15	16
8	9	11	12

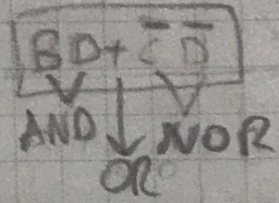

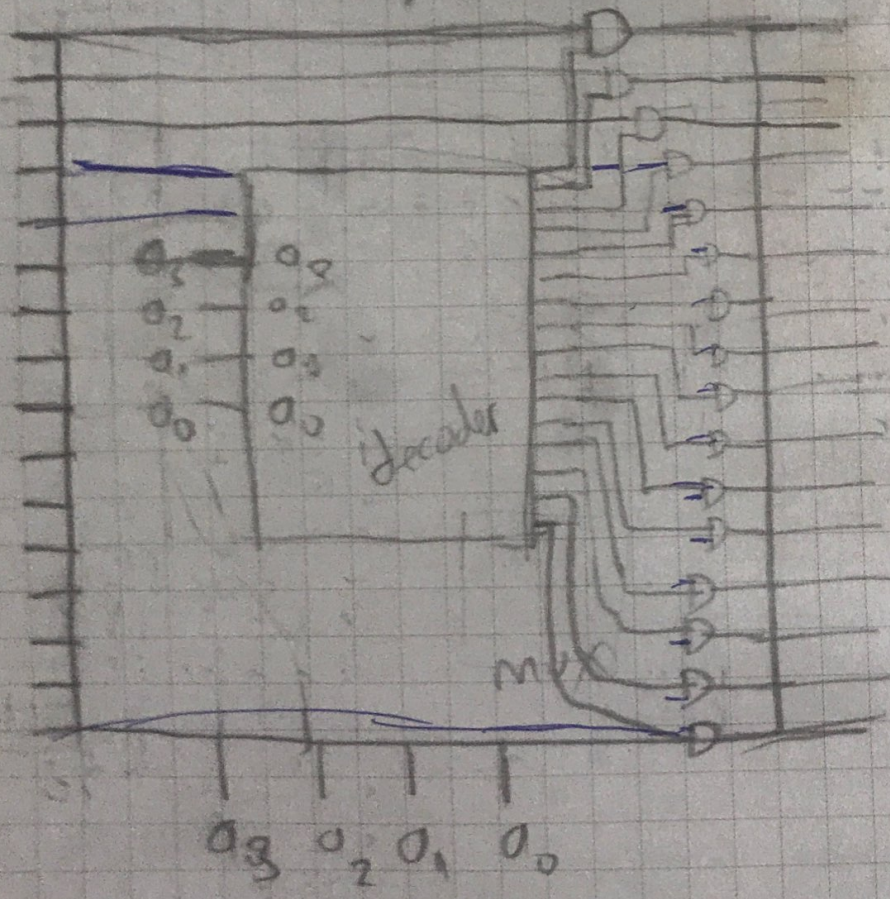2) 16-1 mux using 4 to 16 line decoder and a 16:1 AND-OR



MAYIS MAY

P	S	Ç	P	C	C	P
			1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		



25

CUMARTESİ  
SATURDAY

3) perform the arithmetic operations  $(-36) - (-24)$   
 8 operation each one. IF 0: +, 1: -  $(-35) - (-24)$




1  
 0 0 0  $100100 + 011000$   
 0 0 1  $100100 + 101000$   
 0 1 0  $100100 - 011000$   
 0 1 1  
 1 0 0  $011000 + 011000$   
 1 0 1  $011000 + 101000$   
 1 1 0  
 1 1 1

$100011 + 011000$   
 $010011 + 101000$   
 $100011 - 011000$   
 $011011 + 011000$   
 $101110 + 101000$   
 $111111$


$11100, 111011$   
 $001100, 001011$   
 $001100, 001011$   
 $11100, 111011$   
 $11100, 111011$   
 $101100, 101011$   
 $101100, 101011$   
 $101100, 101011$   
 $110100, 110101$

4)  $011001 \oplus 001111 = 100000$   
 $001111 + 010010 = 100001$   
 $001011 + 011010 = 100101$   
 $010010 + 001000 = 011010$   
 OF is 1

5) 4-bit unsigned number

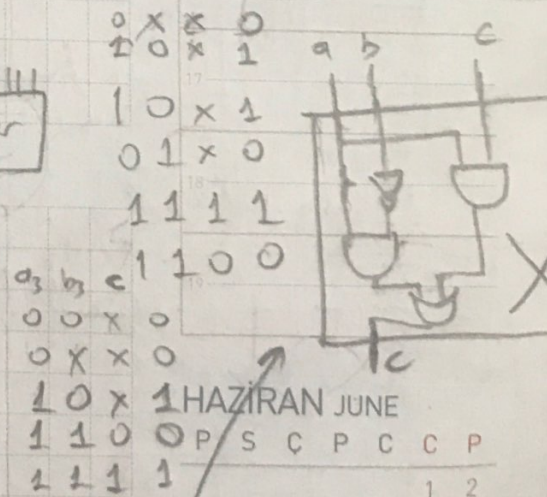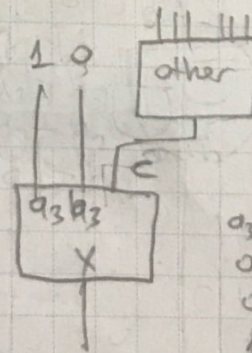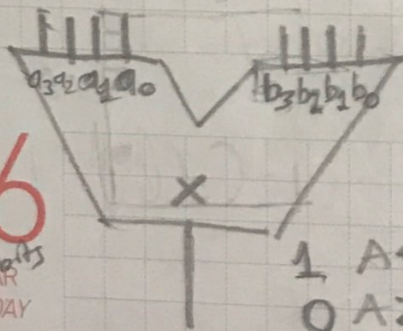

26

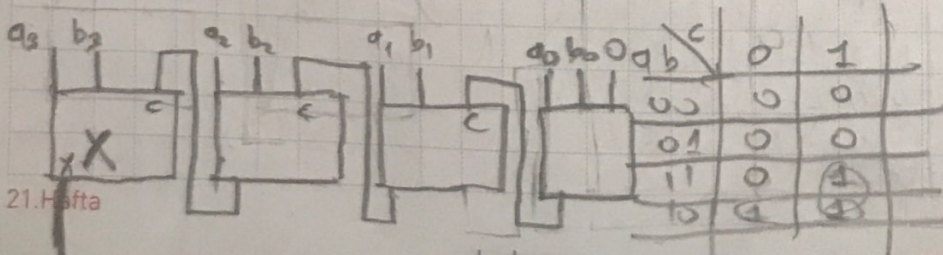HAZİRAN  
SUNDAY

HAZİRAN JUNE

P	C	P	C	P
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30



HALKBANK

Üreten Türkiye'nin Bankası







27

PAZARTESİ  
MONDAY

6) Design a sequential circuit with two D flip-flops A and B and one input X. When X=0, the state of the circuit remains the same.

X	Q <sub>A</sub>	Q <sub>B</sub>	D <sub>A</sub>	D <sub>B</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

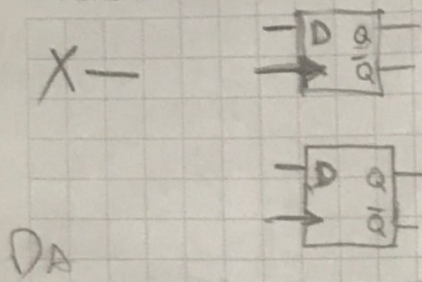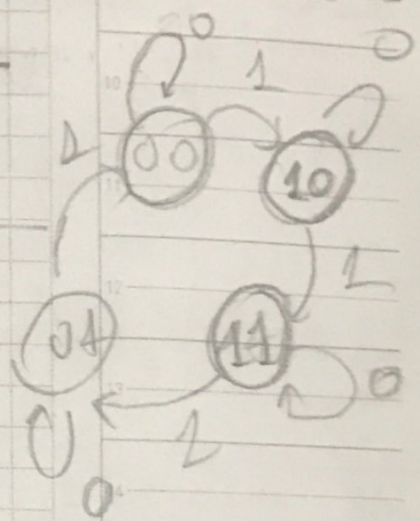

DA


X	Q <sub>A</sub>	Q <sub>B</sub>
0	0	0
1	0	0
0	1	1
1	1	0
0	1	1
1	1	1

DB

X	Q <sub>A</sub>	Q <sub>B</sub>
0	0	0
1	0	1
0	1	0
1	1	1
0	1	0
1	1	1

$$P_B = \bar{Q}_A \bar{Q}_B X + Q_B \bar{X} + Q_A Q_B$$

$$P_A = \bar{Q}_A Q_B + Q_A \bar{X}$$

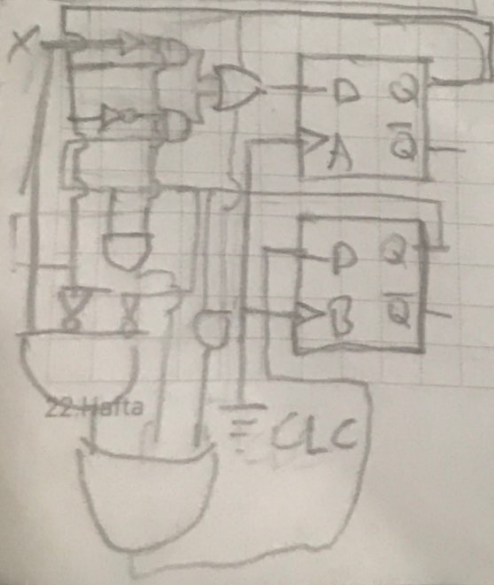

MAYIS MAY

P	S	Ç	P	C	C	P
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

**HALKBANK**  
Üreten Türkiye'nin Bankası

**75**





28

SALI  
TUESDAY

7) D-Flip flop and gates to design binary counter with each of the following repeated binary sequences:

(a) 0, 1, 2

(b) 0, 1, 2, 3, 4, 5

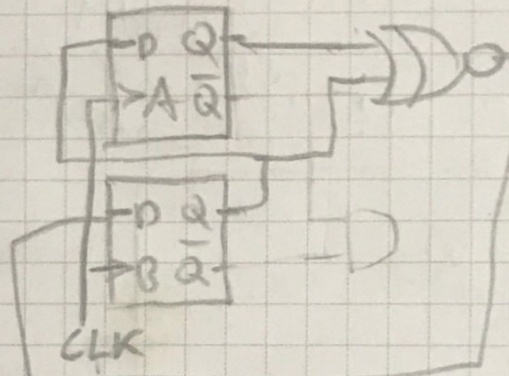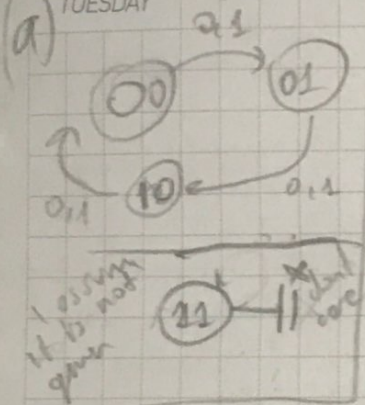

$Q_A$	$Q_B$	$D_A$	$D_B$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	X	X

$Q_B$	0	1
$Q_A$	0	1
0	0	1
1	0	X

$Q_B$	0	1
$Q_A$	0	1
0	0	1
1	0	X

1 1 1  
0 0 1  $\rightarrow$  XNOR

$$D_A = Q_B$$

$$D_B = \bar{Q}_A \bar{Q}_B + Q_A Q_B$$

HAZİRAN JUNE

P	S	Ç	P	C	C	P
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

22. Hafta

HALKBANK

Üreten Türkiye'nin Bankası

75



ÇARŞAMBA  
WEDNESDAY


Randevu Programı

(b) Repeat for a count from 0000 to 1110. Minimize the number  
pub to the AND gate.

$$0101 \rightarrow 0000$$

0120

a) repeatedly writing solution.

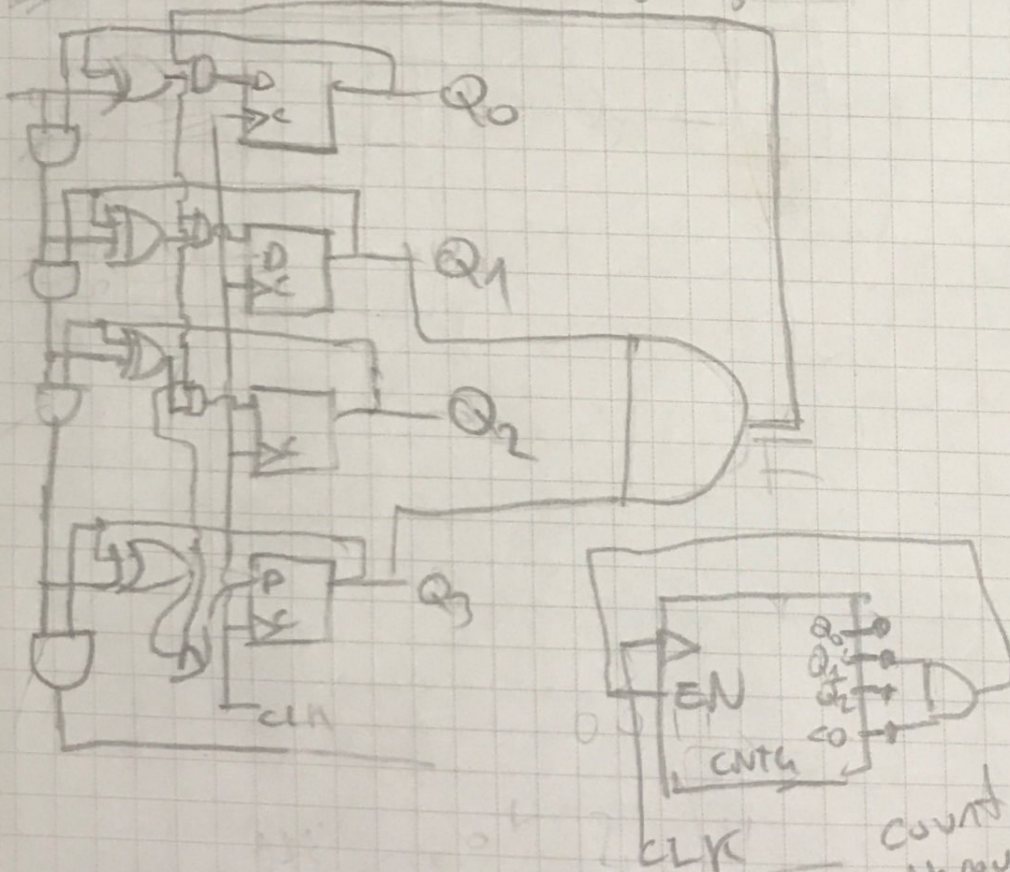

Count  
through  
solution

MAYIS MAY

P	S	Ç	P	C	C	P
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		